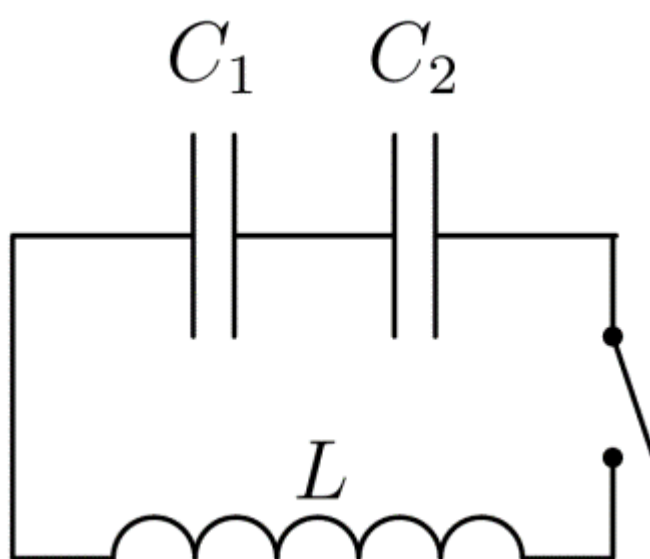




Цепь, состоящая из двух конденсаторов ёмкостью C_1 , C_2 и катушки с индуктивностью L , первоначально разомкнута. Конденсатор C_1 заряжают до разности потенциалов V , а конденсатор C_2 остаётся незаряженным.



A1 ^{3.00}

Определить максимальную величину силы тока в цепи и максимальное напряжение на конденсаторе C_2 после замыкания ключа.

Т

Цепи

2014

Сборы XY

Y