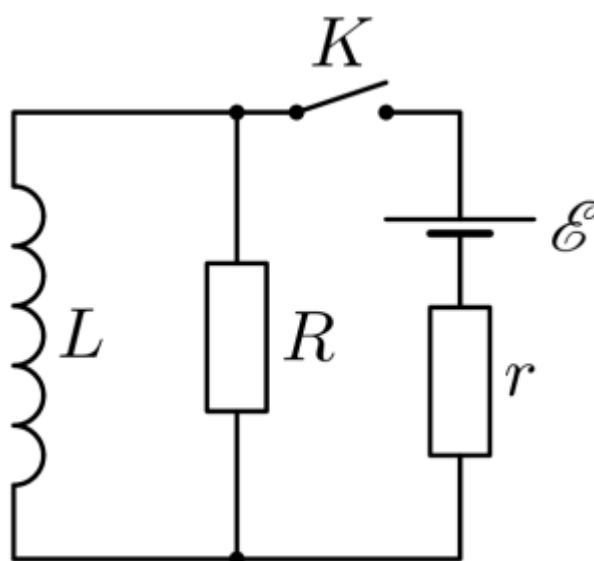




В цепи, показанной на рисунке, до замыкания ключа ток отсутствовал. Параметры элементов даны.



A1 <sup>2.00</sup> Какой заряд протечёт через резистор  $R$  после замыкания ключа?

A2 <sup>2.00</sup> Сколько тепла выделится в резисторе  $R$  после замыкания ключа?

Т

Цепи

2014

Сборы ХУ

У