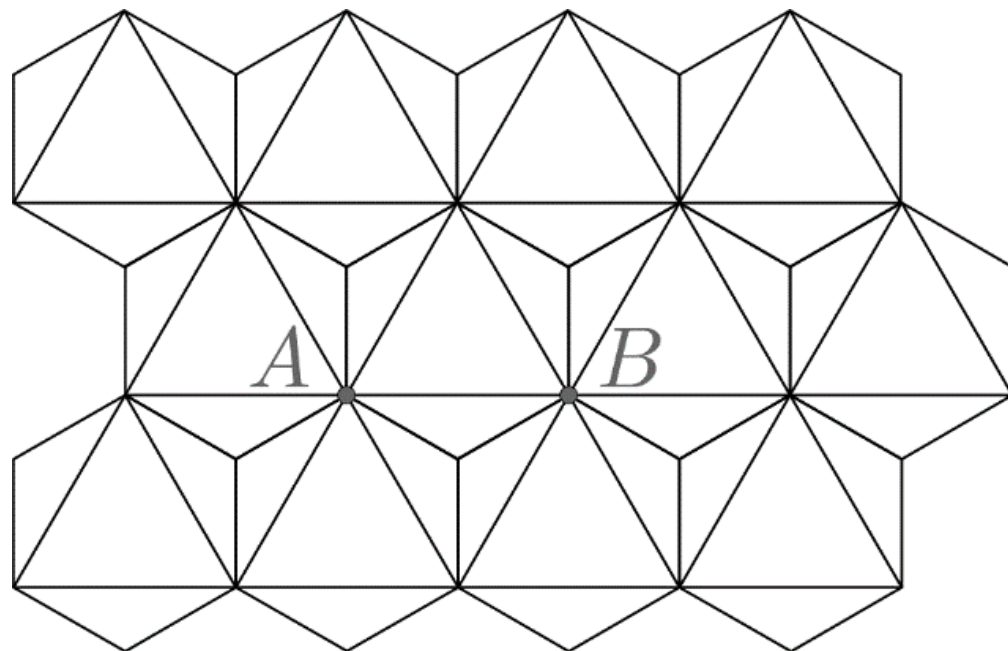




Имеется бесконечная сетка, изготовленная из проволоки постоянного сечения. Длина участка AB равна a . Сопротивление единицы длины проводника равно ρ .



A1 ^{3.50} Найти сопротивление R_{AB} между точками A и B .

Т

Цепи

Бесконечная цепочка

Расчет цепей

2017

Сборы ХУ

Х